

Prozessor Entwurf

- Einführung:
 - Leistungsverhalten eines Prozessors wird bestimmt durch:
 - Befehlszahl
 - Taktzykluszeit
 - Taktzyklen/Befehl
 - Compiler und die Befehlssatzarchitektur verantwortlich für die Befehlszahl, die ein bestimmtes Programm benötigt.
 - Implementieren des Prozessors verantwortlich für Taktzykluszeit und Taktzyklen/Befehl

Prozessor Entwurf (2)

- Einführung:
 - im weiteren wird der Entwurf des
 - **Datenpfades**
 - **Steuerwerkes**eingeführt.

Schaltungstechnische Grundlagen


- Aufgabenstellung:
 - Eingabe einer Integerdezimalzahl (16-Bit) über die Tastatur
 - Umwandlung in die interne Darstellung als Dualzahl

Schaltungstechnische Grundlagen (2)

- Teilaufgaben
 - „Implementierung“ der Tastatur
 - „Ablegen“ der Dualzahl in den internen Speicher des Systems


Schaltungstechnische Grundlagen (3)

- a) Schnittstellen

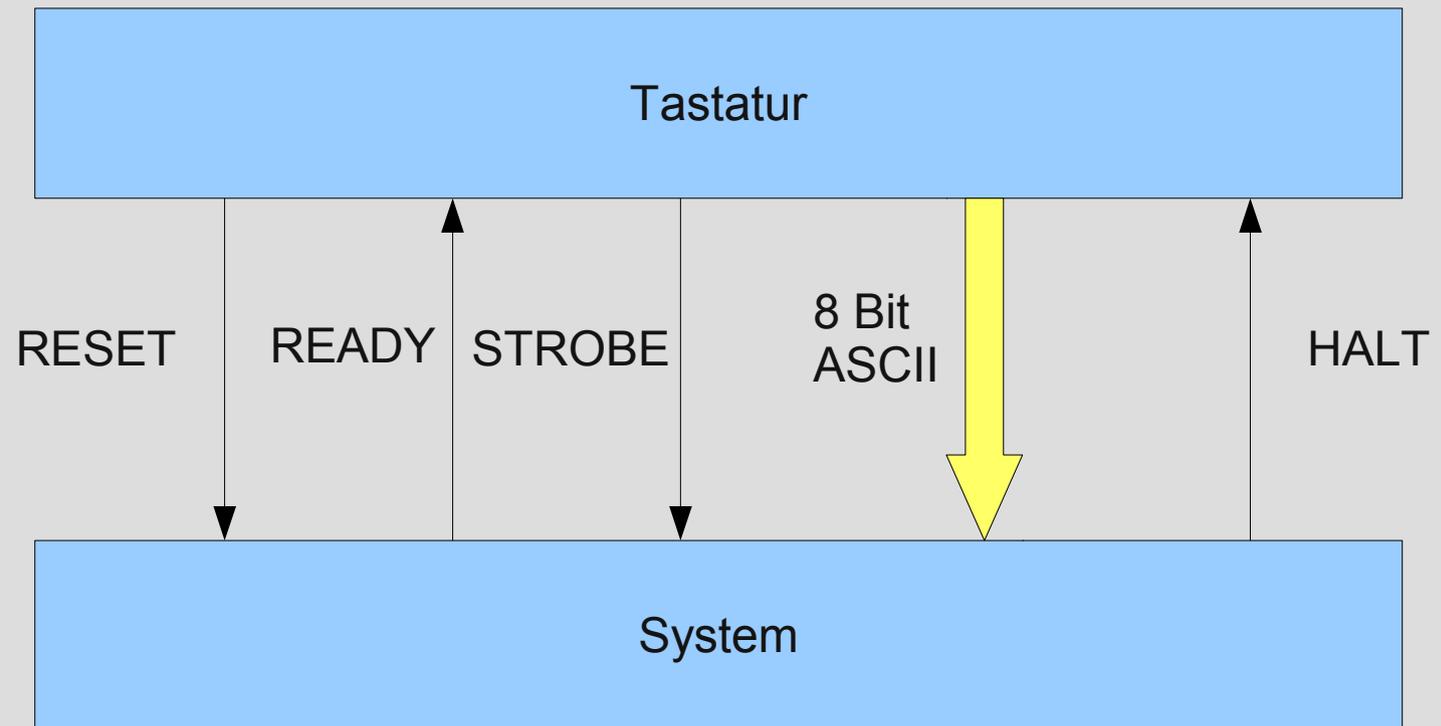

Schaltungstechnische Grundlagen (3)

- a) Schnittstellen

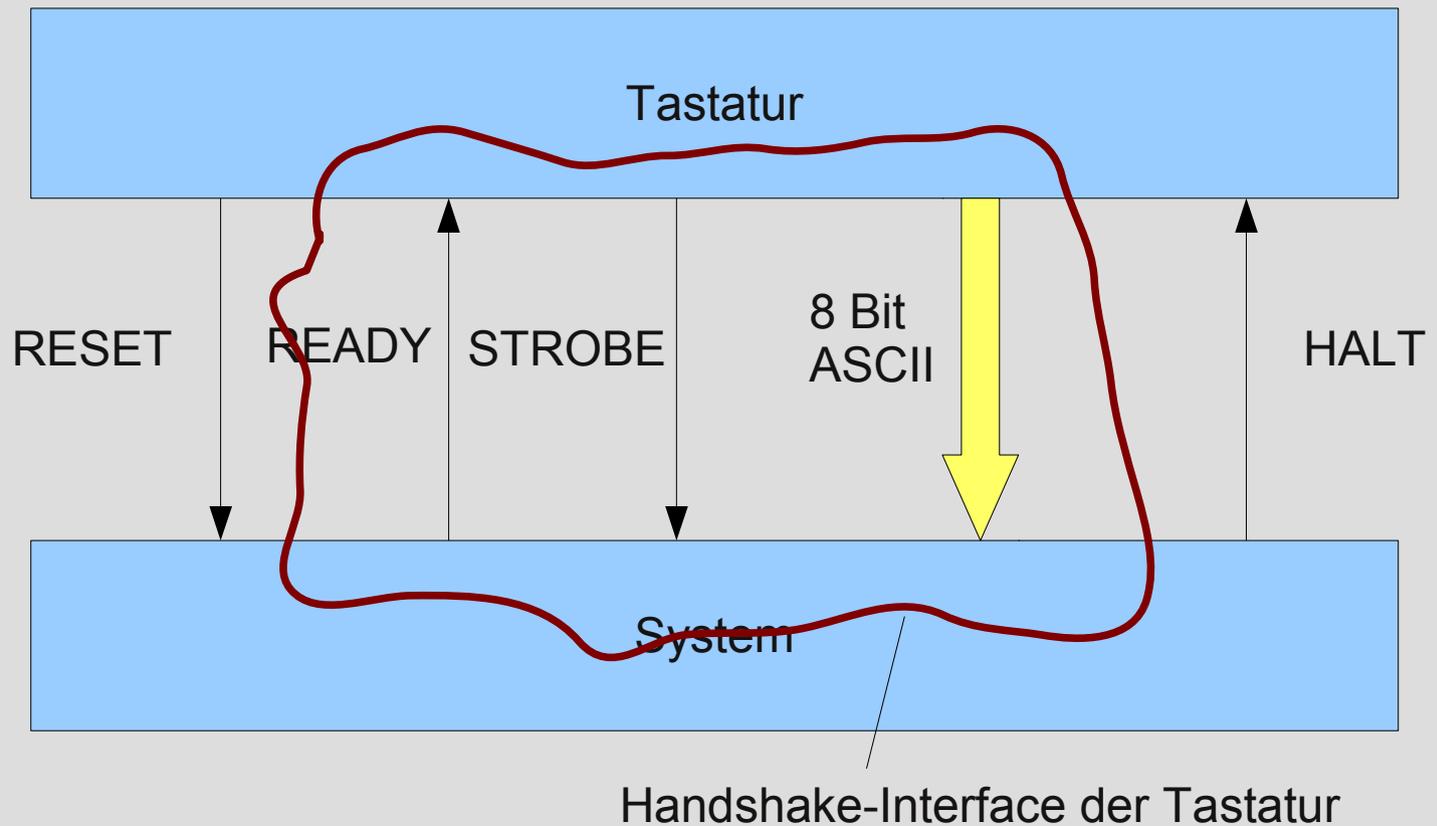

Schaltungstechnische Grundlagen (4)

- b) Ablaufgraph:
 - Siehe Vorlesung

Schaltungstechnische Grundlagen (5)

- b) Ablaufgraph des Handshake-Interfaces:
 - $READY = 1$: System ist bereit, Daten von der Tastatur zu übernehmen
 - $READY = 0$: System ist **nicht** bereit, Daten von der Tastatur zu übernehmen
 - $STROBE = 1$: Die von der Tastatur auf den Datenbus gelegten Daten sind gültig
 - $STROBE = 0$: Die von der Tastatur auf den Datenbus gelegten Daten sind **ungültig**

Schaltungstechnische Grundlagen (6)

- b) Ablaufgraph des Handshake-Interfaces:
→ Signalspiel
 - Siehe Vorlesung

Kodierung der Daten

- Syntax der Eingabedaten:
integerzahl_im_ascii_format
::=[vorzeichen]ascii_ziffer[ascii_ziffer[ascii_ziffer[ascii_ziffer[
ascii_ziffer]]]]<cr<lf>

Kodierung der Daten

- Syntax der Eingabedaten:

integerzahl_im_ascii_format

::=[vorzeichen]ascii_ziffer[ascii_ziffer[ascii_ziffer[ascii_ziffer[ascii_ziffer]]]]<cr><lf>

vorzeichen ::= +|- , fehl vorzeichen, wird '+'
angenommen


ascii_ziffer ::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

Kodierung der Daten

- Kodierung:

+	2Bh	6	36h
-	2Dh	7	37h
0	30h	8	38h
1	31h	9	39h
2	32h	<cr>	0Dh
3	33h	<lf>	0Ah
4	34h		
5	35h		

Grobentwurf des Systems

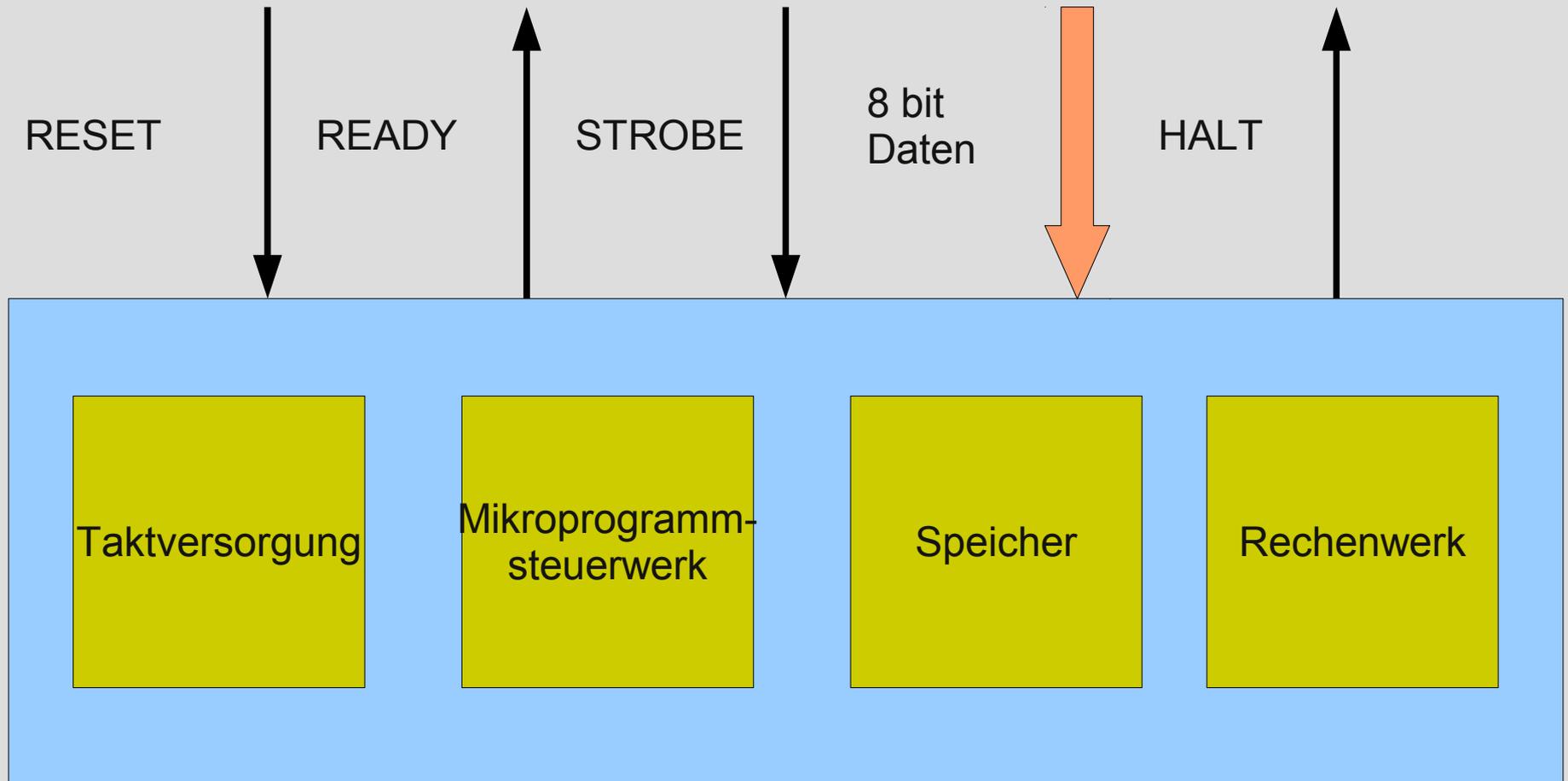


Feinentwurf des Systems

- Taktversorgung
 - Festlegung des Taktschemas ist immer der erste Schritt
 - Zur Realisierung der Taktversorgung sollen Master-Slave-FlipFlops verwendet werden.

Feinentwurf des Systems

- Taktversorgung

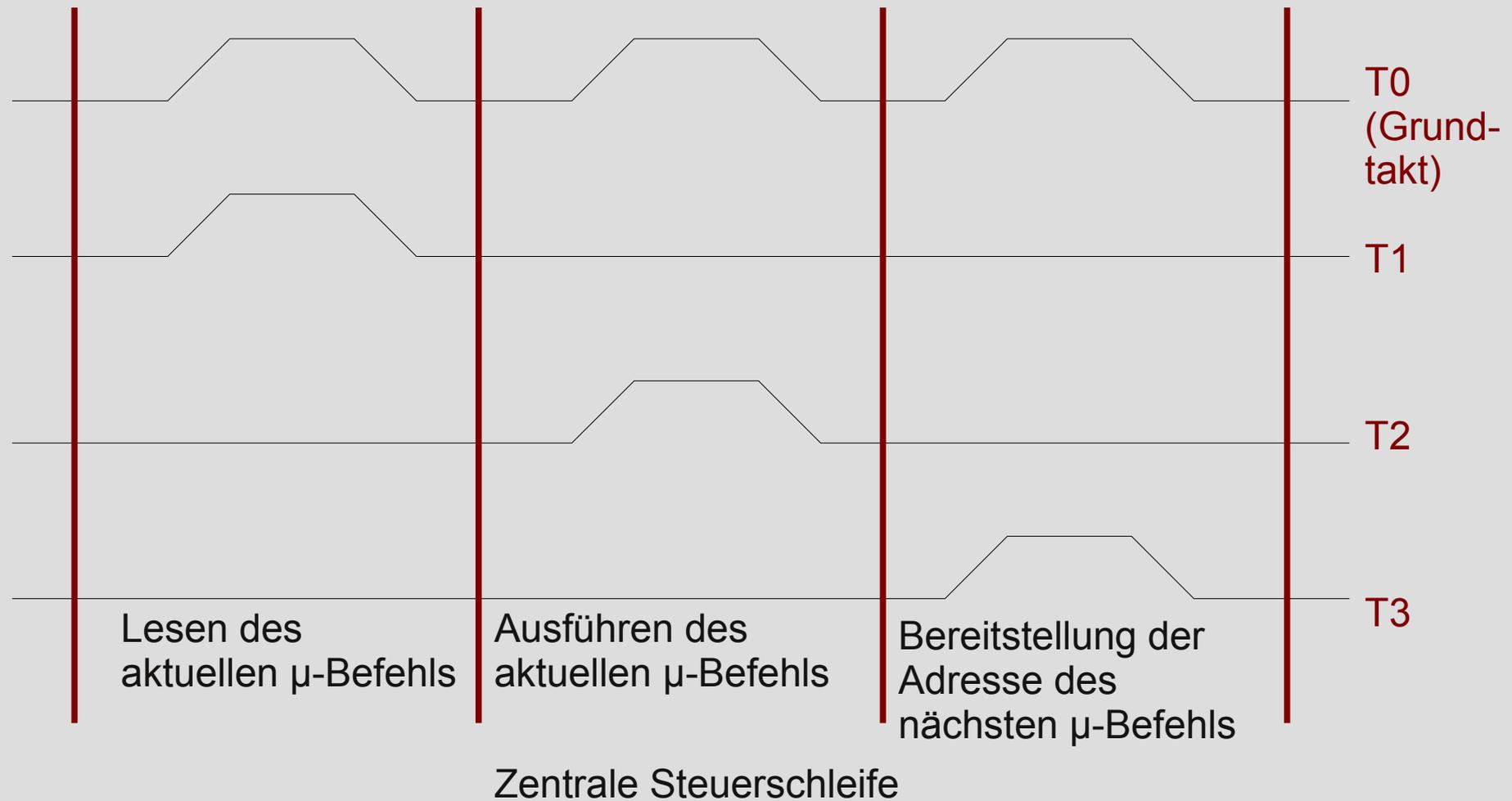


Feinentwurf des Systems

- Taktversorgung
 - Weiterhin soll gelten:
 - $(\text{RESET}=1) \vee (\text{HALT}=1) \Rightarrow T1=T2=T3=0$
 - Der erste Takt $T0$ nach $(\text{RESET}=0) \wedge (\text{HALT}=0)$ führt zu $T1$

Feinentwurf des Systems


- Taktversorgung
 - Weiterhin soll gelten:
 - $(\text{RESET}=1) \vee (\text{HALT}=1) \rightarrow T1=T2=T3=0$
 - Der erste Takt $T0$ nach $(\text{RESET}=0) \wedge (\text{HALT}=0)$ führt zu $T1$
 - \rightarrow Zähler **Z** aus 2 FF, mit RESET v HALT initialisiert
 - \rightarrow Dekoder **D** zur Generierung der 3 Taktphasen aus den drei Zuständen, RESET v HALT gesperrt

Feinentwurf des Systems

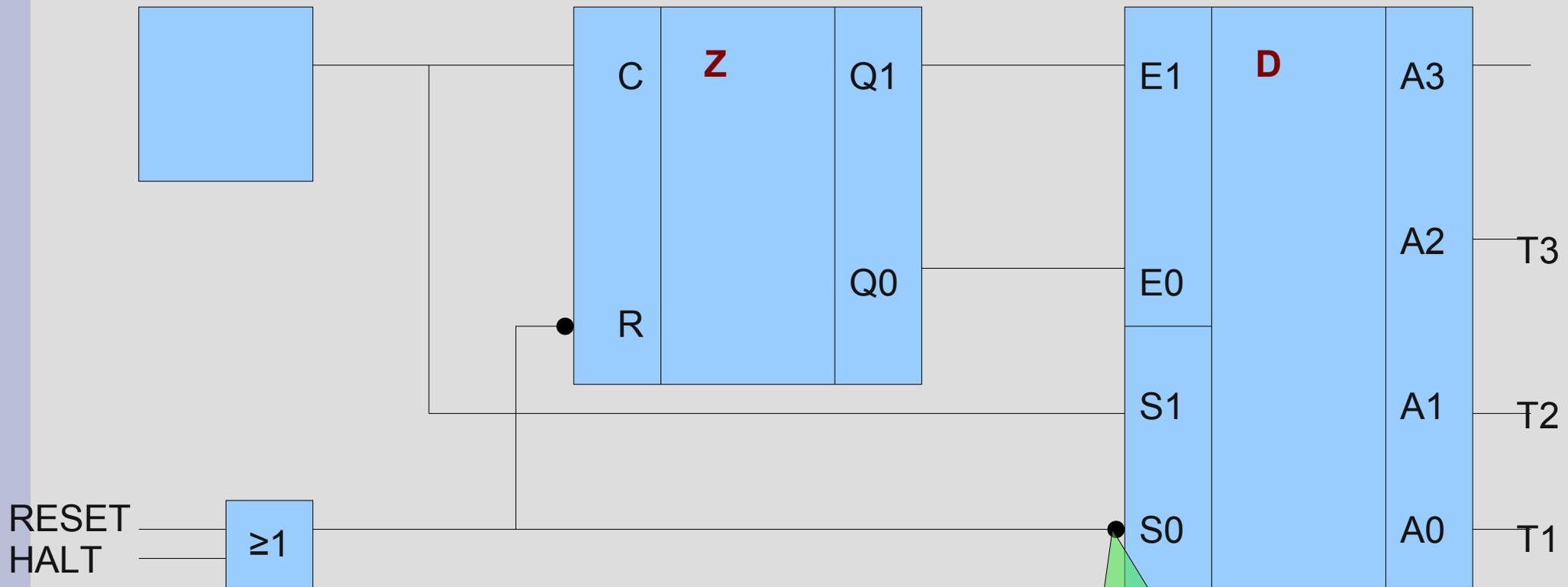

Negative Logik, d.h.
 $S0 = \overline{\text{RESET}} \wedge \overline{\text{HALT}}$

Feinentwurf des Systems

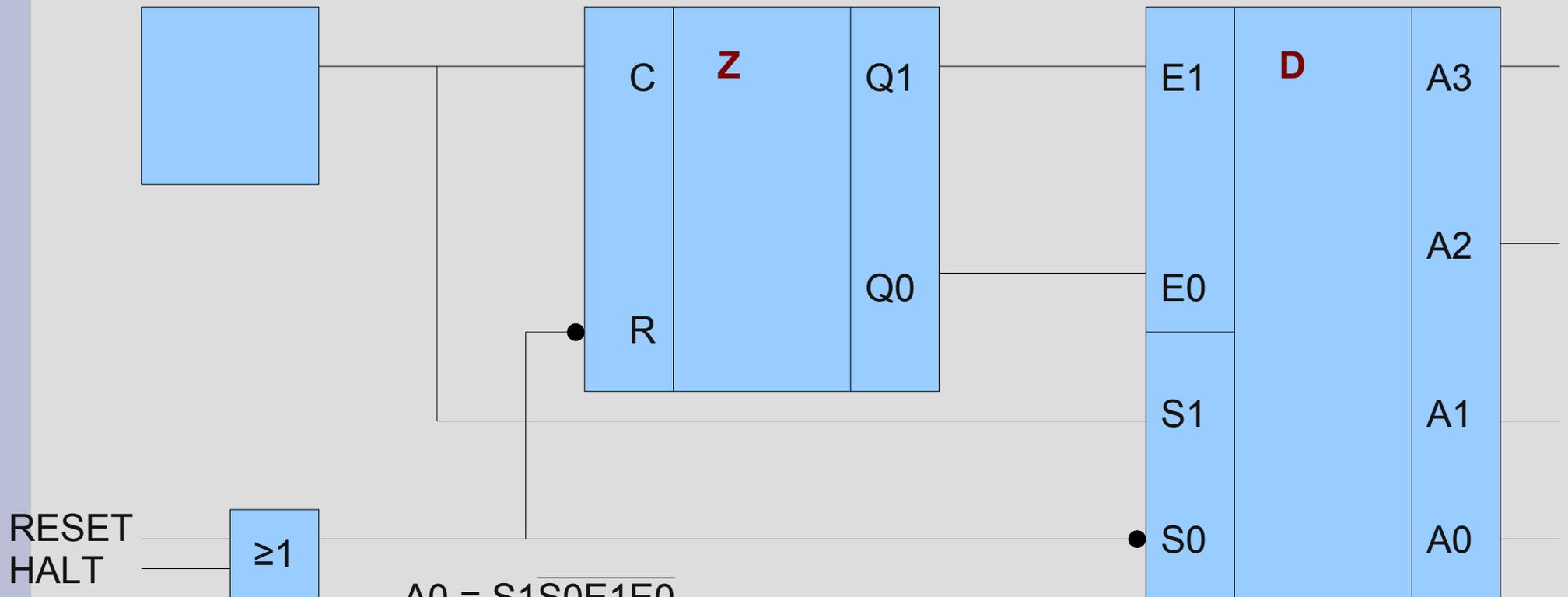

$$\begin{aligned}
 A0 &= S1\overline{S0}\overline{E1}\overline{E0} \\
 A1 &= S1\overline{S0}E1\overline{E0} \\
 A2 &= S1\overline{S0}\overline{E1}E0 \\
 (A3 &= S1\overline{S0}E1E0)
 \end{aligned}$$

Hinweis: Der Initialzustand muss der Zustand sein, der zuerst (bei T1) entschlüsselt werden soll.

Festlegung: Zustand 00

Feinentwurf des Systems

- Taktversorgung
 - Entwurf des Zählers
siehe Vorlesung

Feinentwurf des Systems


- (Mikroprogramm-) Steuerwerk (Teil 1)
 - Erzeugung der Signale für das Rechenwerk
 - Gewährleistung der Sequenz
 - Beeinflussung der Abarbeitungsreihenfolge
 - $\text{Adr} := \text{Adr} + 1$ (autoinkrement)
 - $\text{Adr} := \text{Sprungziel}$ (unbedingter Sprung)
 - If Bedingung then $\text{Adr} := \text{Sprungziel}$ (bedingter Sprung)
 - Anhalten der Abarbeitung im letzten μ -Befehl (HALT-Bit)

Datenpfad

- Die Komponente des Prozessors, die arithmetische und logische Operationen ausführt. Der Datenpfad umfasst also die Komponenten zur Verarbeitung der Daten.

Datenpfad (2)

- v.-Neumann-Architektur:

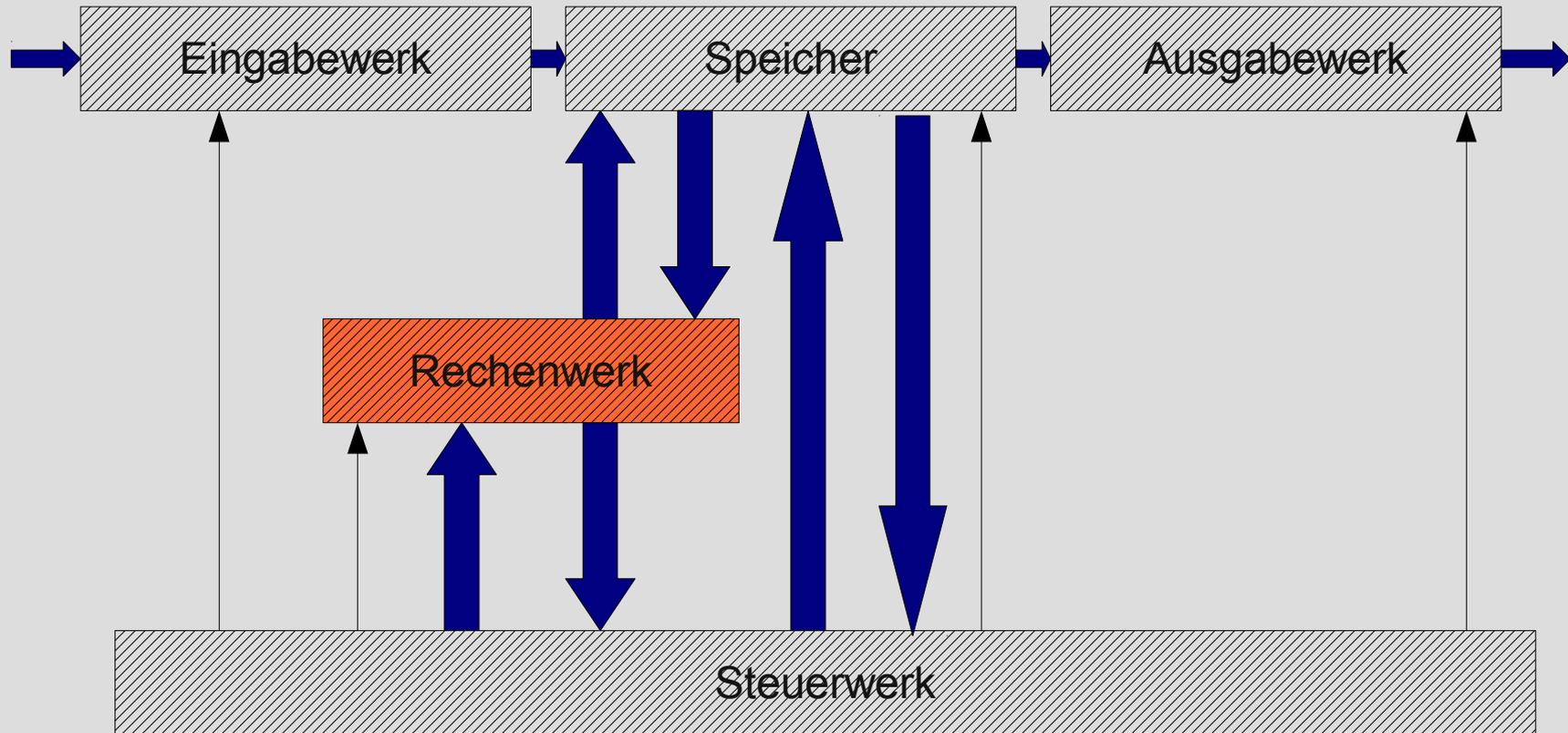

—▶ Steuerbefehle ▶ Daten (Daten, Befehle, Adressen, ...)

Datenpfad (3)

- **Beispielarchitektur:**
 - Auszug aus einem Komplexbeispiel:
 - Hardware für das Einlesen von Zahlen von der Tastatur und deren Speicherung als Binärzahlen im 2-er Komplement
 - es soll ein 8-Bit-Rechner entworfen werden.
 - von der ALU sollen folgende Operationen bereitgestellt werden:
 - add, add + carry, sub, and, not, shl, mul (evtl. durch add, sub und zusätzlich shr zu emulieren).

Datenpfad (4)

- Darstellung des gesamten Programms (= Aufgabenstellung) in Pascal-ähnlicher Notation
- Pro Takt soll Schaltung arbeiten, d.h. Rechenwerk wird aufgerufen mit schaltung (RESET, STROBE, DATEN, READY, HALT)

Datenpfad (5)

- Daraus folgt dann
schaltung (1, x, x, ready, halt)
repeat
 repeat
 schaltung (0,0,x,ready,halt)
 until ready = 1 **Warten auf READY**
 daten := ascii_zeichen
 repeat
 schaltung(0,1,daten,1,halt) **Warten auf $\overline{\text{READY}}$**
 until daten = <lf> **d.h. Das für <lf> vereinbarte Steuerzeichen**
 repeat
 schaltung(0,0,x,ready,halt) **Warten auf HALT**
- Ab jetzt steht die konvertierte Zahl im Speicher

Datenpfad (6)

- Algorithmus:
 - Vereinbarungen
 - (i) = (Adresse i) \Rightarrow Inhalt der Speicherzelle i
 - $((i))$ = Inhalt der Speicherzelle, deren Adresse in Speicherzelle i steht
 - 8-Bit ALU!

Datenpfad (7)

```
if reset = 1
  then {Rücksetzen der gesamten
        Schaltung, darunter HALT = 0}
  else BEGIN {Daten von Tastatur einlesen}
        (1) := (0);
        REPEAT
          ready := 1;
          while strobe = 0 do;
            ((1)) := daten;
            (1) := (1)+1;
            ready := 0;
          UNTIL daten=LF; {vereinbartes SZ}
```

Datenpfad (8)

{Einer}

(1) := (1)-3; {im Datenbereich auf letzte Ziffer
stellen}

((2)) := (1) and 0FH; {niederwertige 4 Bit
maskieren}

(1) := (1) -1;

{Zehner}

if ((1) ≥ 0) and (((1)) ≠ 2BH) and (((1)) ≠ 2DH) {+,-
ausschliessen}

then begin

((2)) := ((2)) + (((1)) and 0FH) * 0AH;

(1) := (1) -1;

Datenpfad (9)

{Hunderter}

if

```
PROD := (((1)) and 0FH) * 64H;  
((2)) := ((2)) + letzte8(PROD);  
((2)+1) := erste8(PROD)+CY;  
(1) := (1) -1;
```

Datenpfad (10)

{Tausender}

if

then begin

PROD := (((1)) and 0FH) 68H;

((2)) := ((2)) + letzte8(PROD);

((2)+1) := ((2)+1) + erste8(PROD) + CY;

PROD := (((1)) AND 0FH * 07H;

PROD := SHL7(PROD);

((2)):= ((2))+letzte8(PROD);

((2)+1):=((2)+1)+erste8(PROD)+CY;

(1):= (1)-1;

{1000 := 3E8H = 380H+68H= 7*128+104}

Datenpfad (11)

{Zehntausender}

if

then begin

PROD:=(((1)) and 0FH)*10H;

((2)) := ((2)) + letzte8(PROD);

((2)+1) := ((2)+1) + erste8(PROD) + CY;

PROD := (((1)) and 0FH)*27H;

PROD := SHL8(PROD);

((2)+1):= ((2)+1) + erste8(PROD);

{10000 = 2710H = 2700H+10H = 39 * 256+16=

27H+100H+10H}

end;


end; end; end;

Datenpfad (12)

```
if(1) = 2DH {negativ}
  then begin
    ((2)) := not ((2));
    ((2)+1) := not (((2)+1));
    ((2)) := ((2))+1;
    ((2)+1) := ((2)+1)+CY;
  end;
  HALT := 1;
end;
```

Datenpfad (13)

- ALU-Struktur:

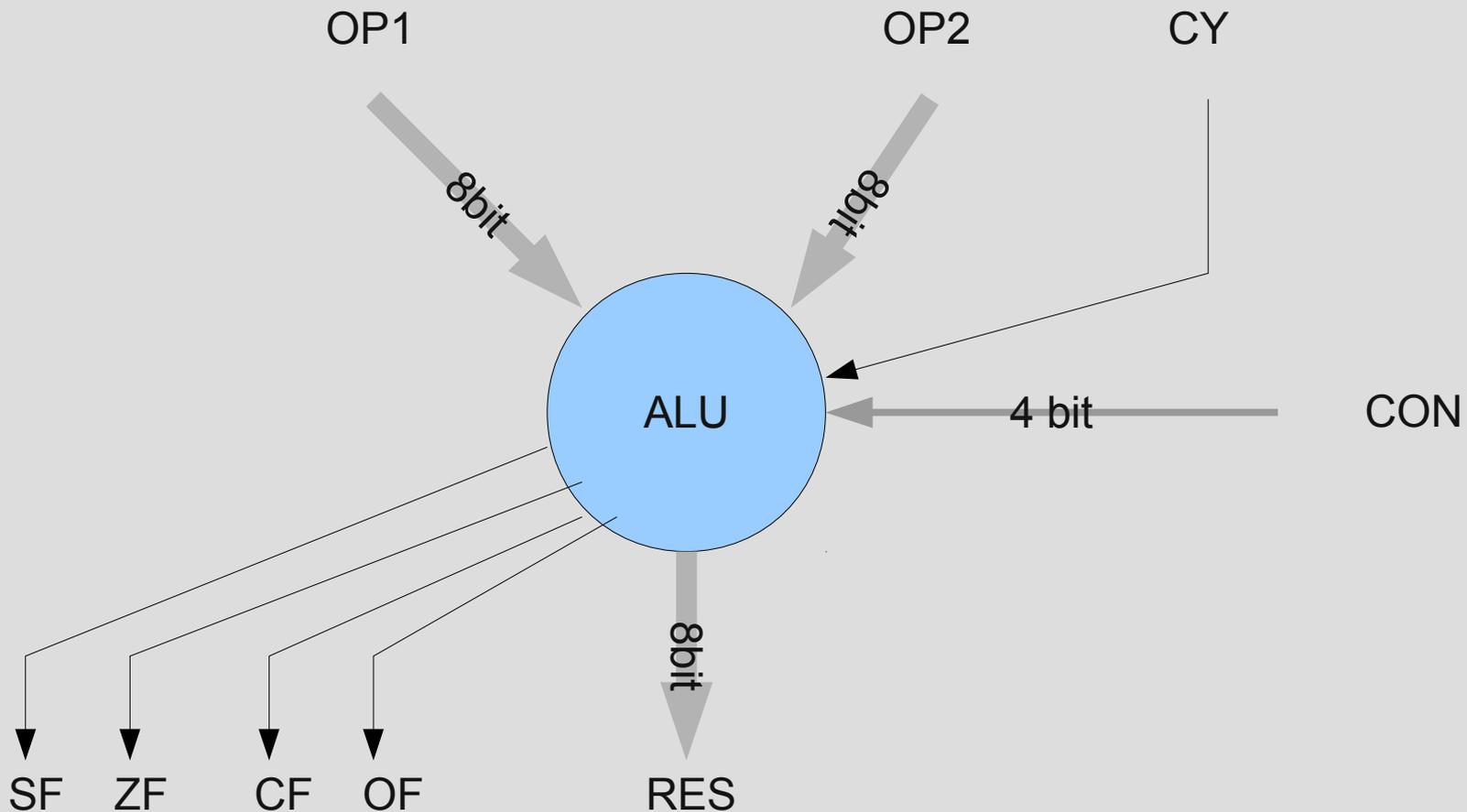

Datenpfad (14)

- Kondierung der Befehle (CON):

CON	RES
3 2 1 0	
0 0 0 0	OP1 + OP2
0 0 0 1	OP1 + OP2 + CY
0 0 1 0	OP1 - OP2
0 0 1 1	OP1 - OP2 - CY
0 1 0 0	OP1 & OP2
0 1 0 1	OP1 OP2
0 1 1 0	OP1
0 1 1 1	OP2
1 0 0 0	!OP1
1 0 0 1	!OP2
1 0 1 0	OP1 + 1
1 0 1 1	OP2 + 1

Datenpfad (15)

- Kodierung der Befehle (CON):

CON	RES
3 2 1 0	
0 0 0 0	OP1 + OP2
0 0 0 1	OP1 + OP2 + CY
0 0 1 0	OP1 - OP2
0 0 1 1	OP1 - OP2 - CY
0 1 0 0	OP1 & OP2
0 1 0 1	OP1 OP2
0 1 1 0	OP1
0 1 1 1	OP2
1 0 0 0	!OP1
1 0 0 1	!OP2
1 0 1 0	OP1 + 1
1 0 1 1	OP2 + 1

Datenpfad (16)

- Flags:

- Sign-Flag: $SF = RES[7]$;

- Zero-Flag: $ZF = RES[7] \& RES[6] \& \dots \& RES[0]$;


- Overflow-Flag

CON	OP1[7]	OP2[7]	RES[7]	
+	0	0	1	} OF = 1;
+	1	1	0	
-	0	1	1	
-	1	0	0	

sonst OF = 0;


Datenpfad (17)

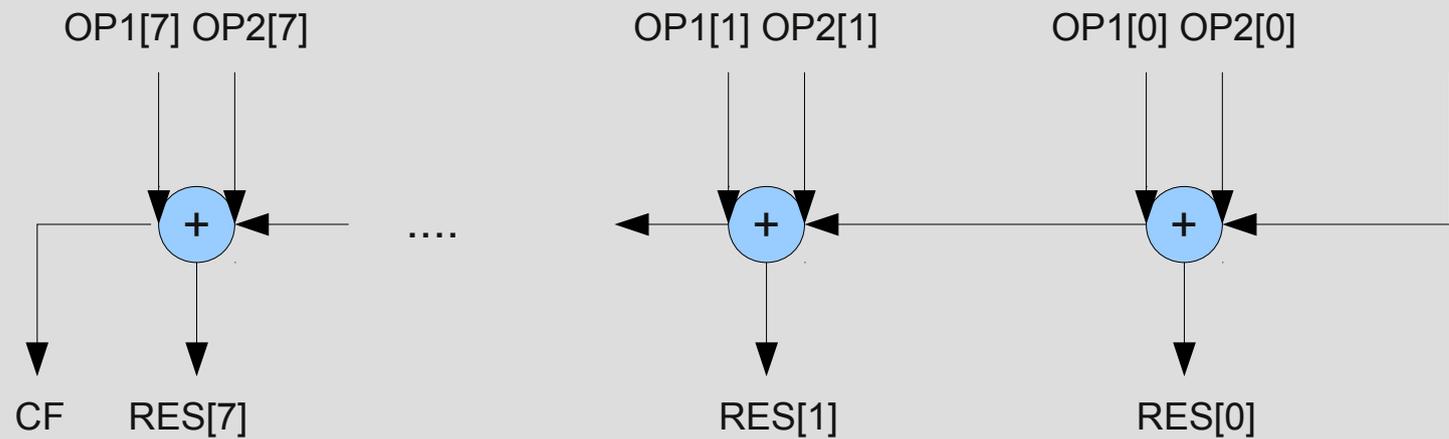- Flags:
 - Carry-Flag (Übertrag-Flag)
 - Addition



Datenpfad (18)

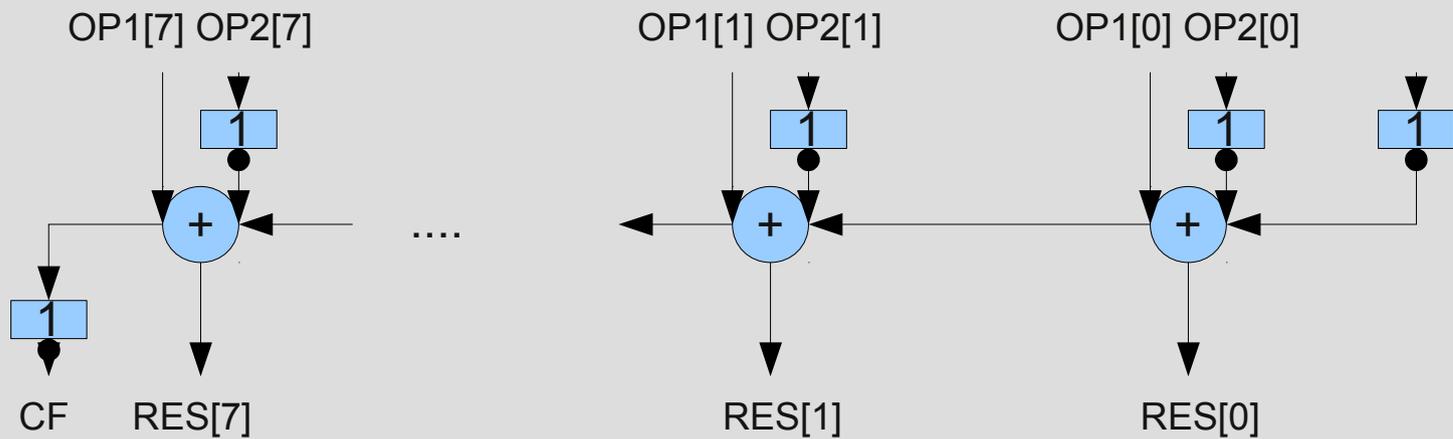- Flags:
 - Carry-Flag (Übertrag-Flag)
 - Subtraktion



Datenpfad (19)


- Registerstruktur:
 - abzuleiten aus
 - auszuführende Operationen
 - Format der zu behandelnden Operanden:
 - 8 Bit -Rechner  8 bit Operanden
 - aber 16 bit Ergebniss (z.B. Multiplikation)
 - man könnte damit auch insgesamt auf eine 16 bit Architektur gehen (aus Aufwandsgründen wird darauf verzichtet)
 - Operationen mit 16-bit Ergebnis:
 - Multiplikation
 - 16 bit-Addition:
 - $((Z)) := ((Z)) + \text{lower8}(\text{PROD})$

 - $((Z)+1) := ((Z)+1) + \text{higher8}(\text{PROD}) + \text{CY}$

 - OP1 und OP2 16 bit Register (eigentlich 2 * 8 bit)


Datenpfad (20)

- Entwurf des Speichers

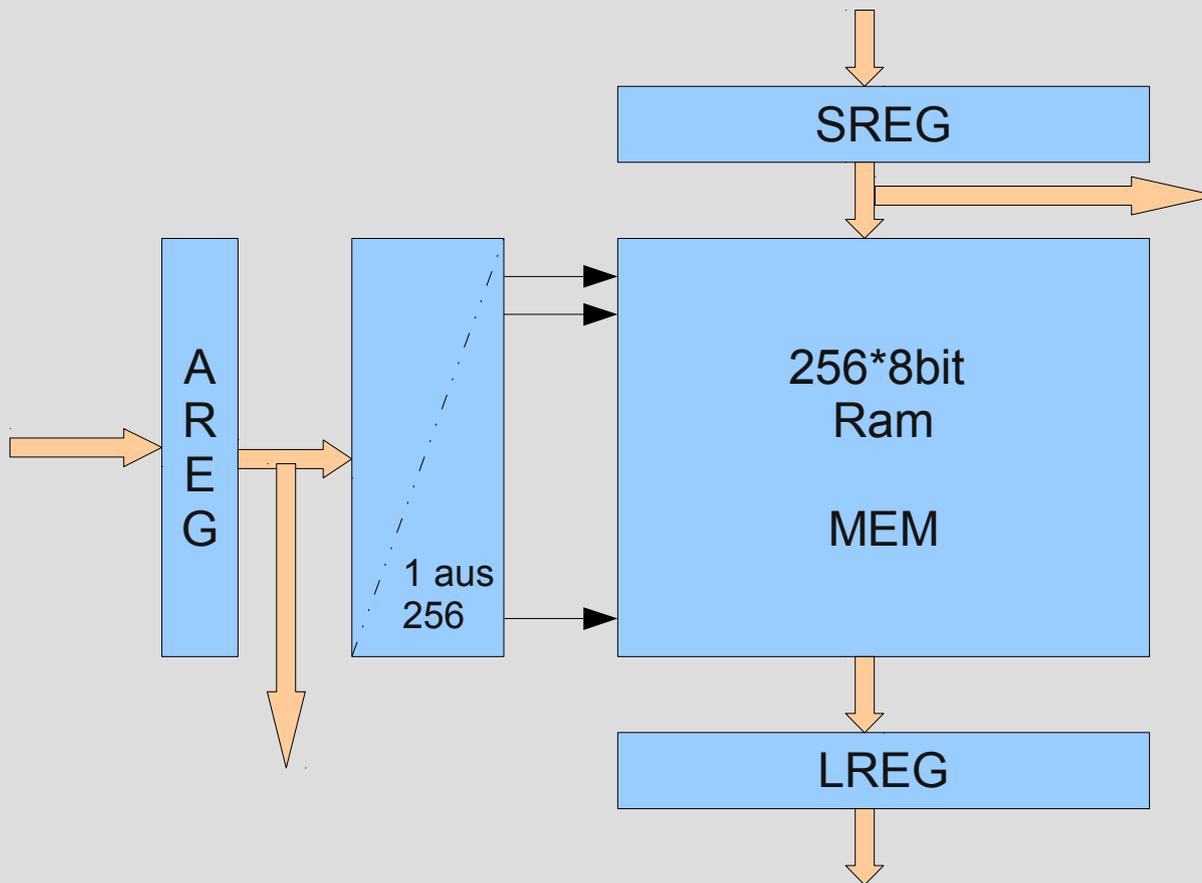

Datenpfad (21)

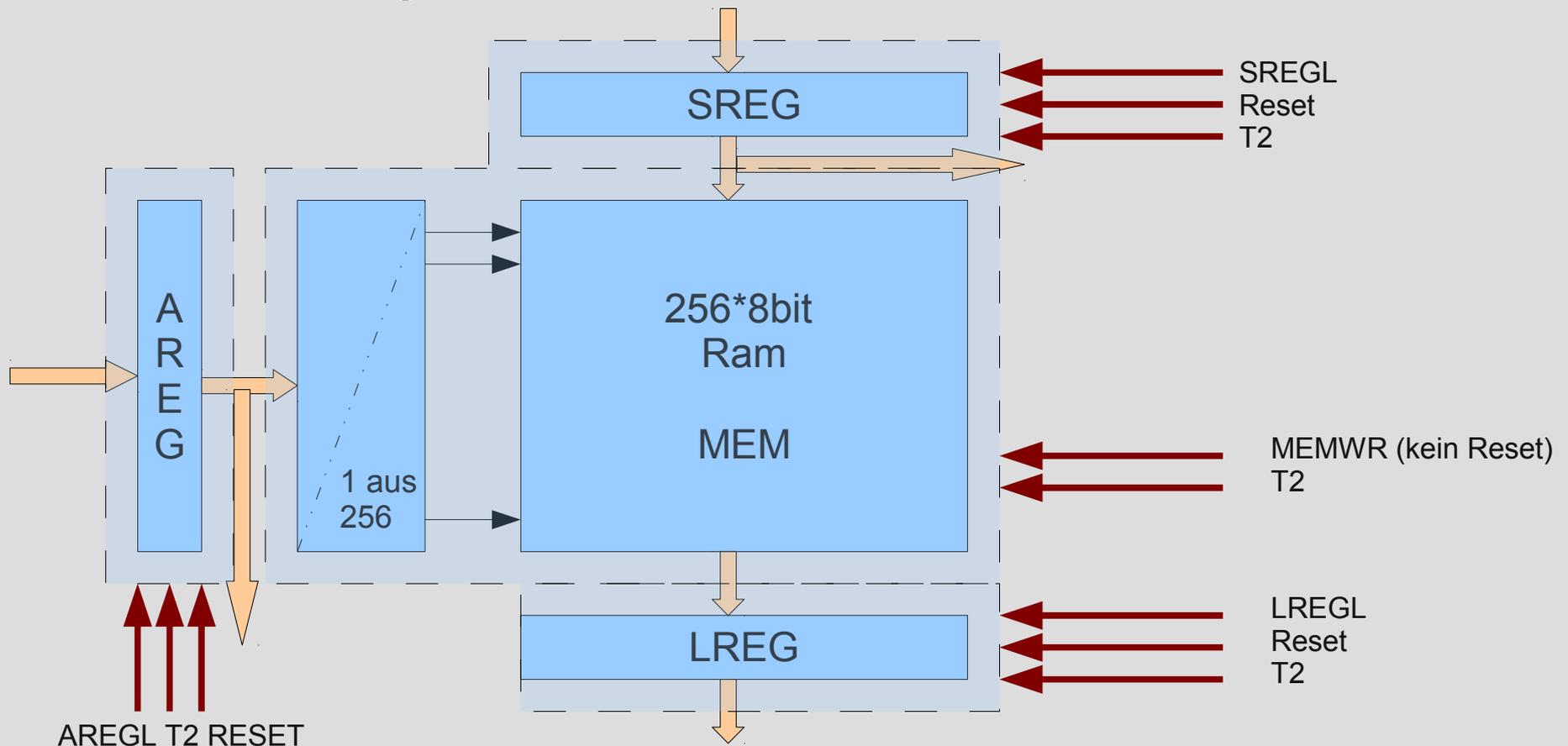- Entwurf des Speichers mit notwendigen Steuersignalen




Datenpfad (22)

- AREG, SREG und LREG sowie MEM sind T2 getaktet (Schreiben und Lesen erfordern 2 Mikrobefehle)
 - Schreiben:
 - Laden SREG, AREG (AREGL =1, SREGL=1, MEMWR =0)
 - Schreiben in MEM (AREGL = X, SREGL=X, MEMWR =1)

Datenpfad (23)

- AREG, SREG und LREG sowie MEM sind T2 getaktet (Schreiben und Lesen erfordern 2 Mikrobefehle)
 - Lesen:
 - Laden AREG (AREGL = 1; MEMWR = 0)
 - Laden von LREG (AREGL=X, LREGL=1)

Datenpfad (24) Gesamtentwurf

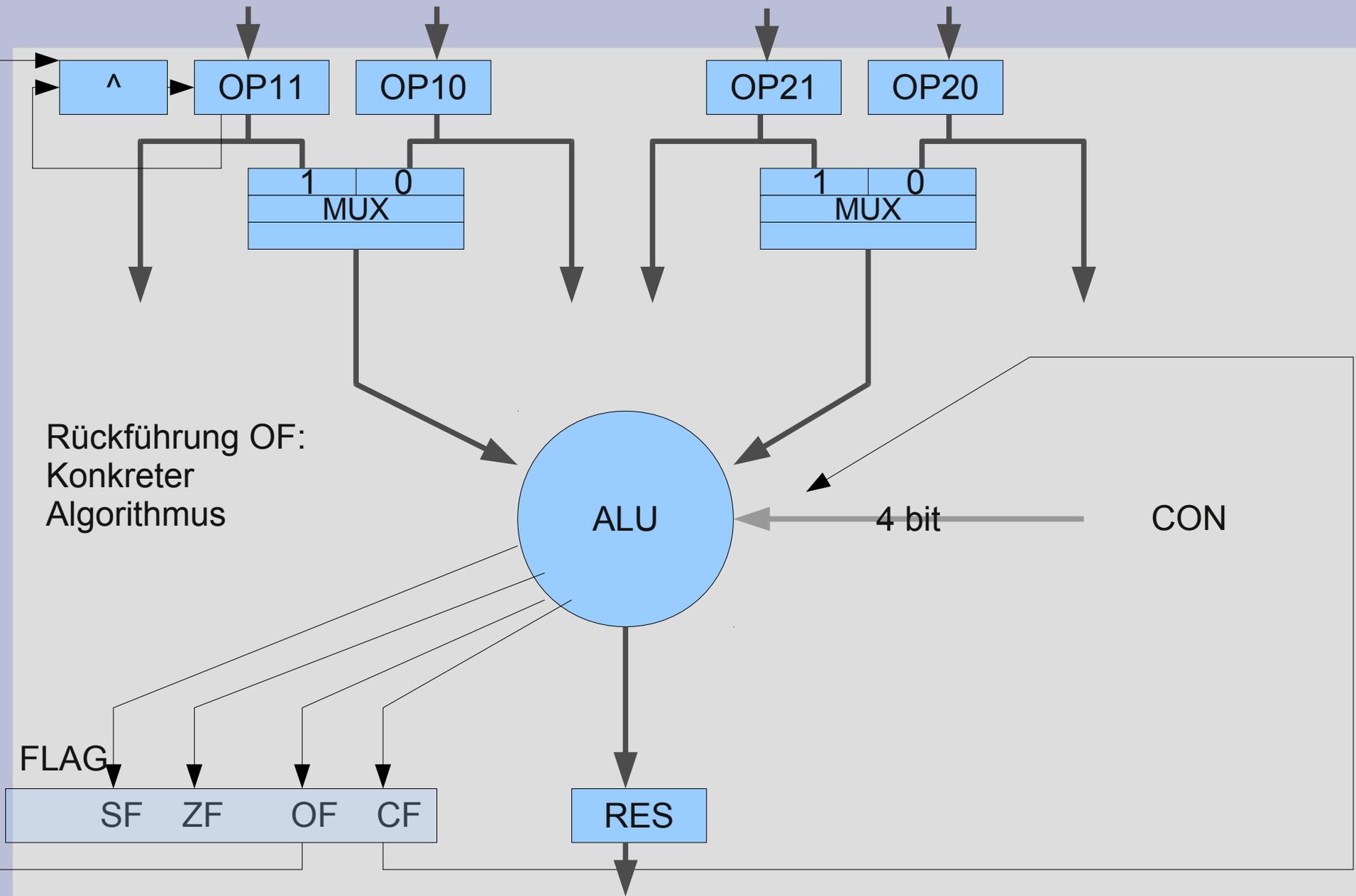

Steuerwerk


- Aufgaben des Steuerwerkes:
 - Laden der Programmbefehle aus dem Speicher in der richtigen Reihenfolge
 - Dekodieren der Befehle
 - Interpretation der Befehle
 - Versorgung der an der Ausführung der Befehle beteiligten Funktionseinheiten mit den notwendigen Steuersignalen

Steuerwerk (2)

- allgemein:
 - $A = (X^A, Y^A, Z^A, f^A, g^A)$
mit
 - X – Steuervariablenvektor
 - Y – Zustandsmenge
 - Z – Steuersignalvektor
 - f – Überföhrungsfunktion $y_{t+1} = f(x_t, y_t)$
 - g – Ausgabefunktion $z_t = g(x_t, y_t)$
- Methoden des Steuerwerkentwurfes:
 - verdrahtes Steuerwerk
 - Zustandstabellenmethode
 - Folgezählermethode


Steuerwerk (3)

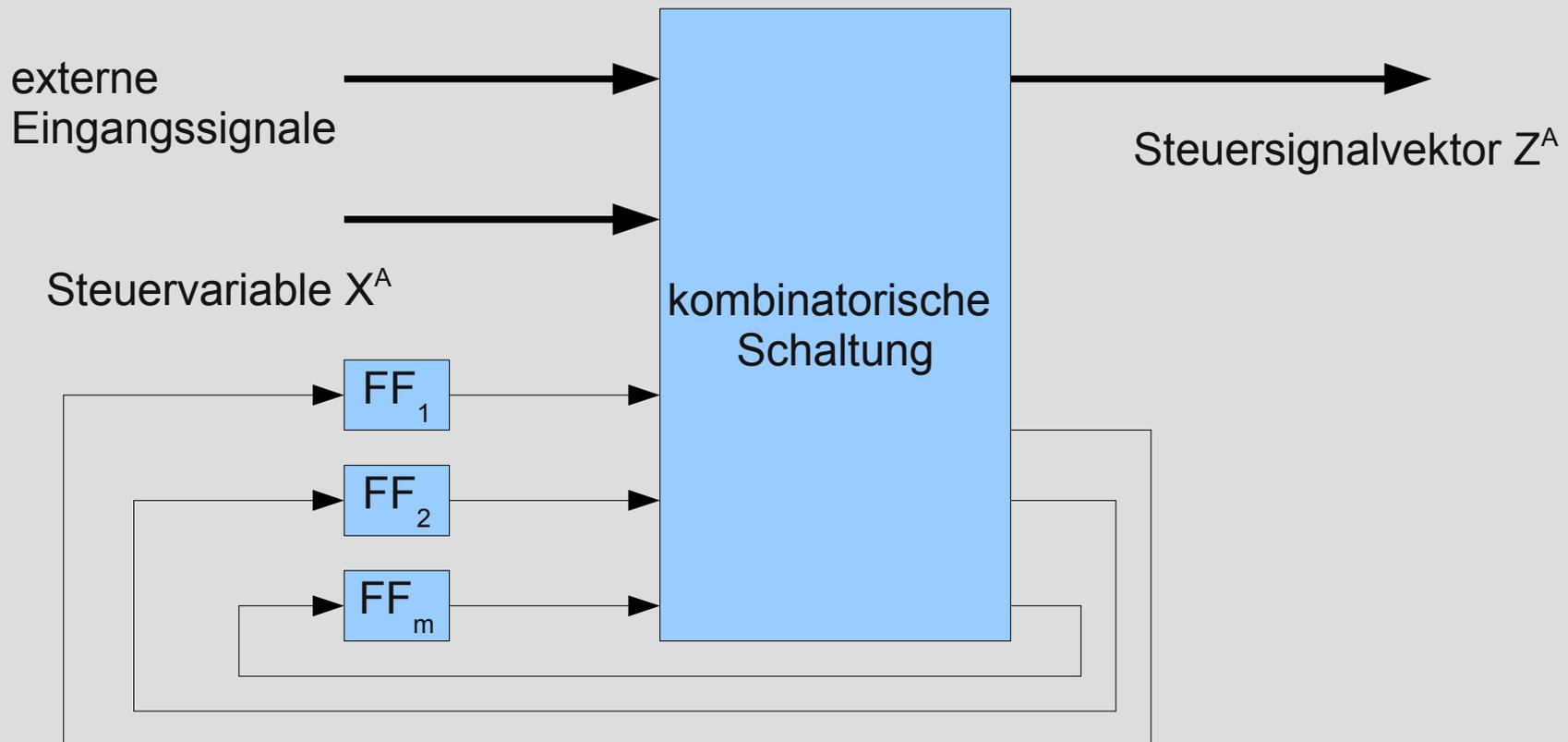- Methoden des Steuerwerkentwurfes:
 - verdrahtetes Steuerwerk
 - Zustandstabellenmethode (z.B. Z80)



Steuerwerk (4)

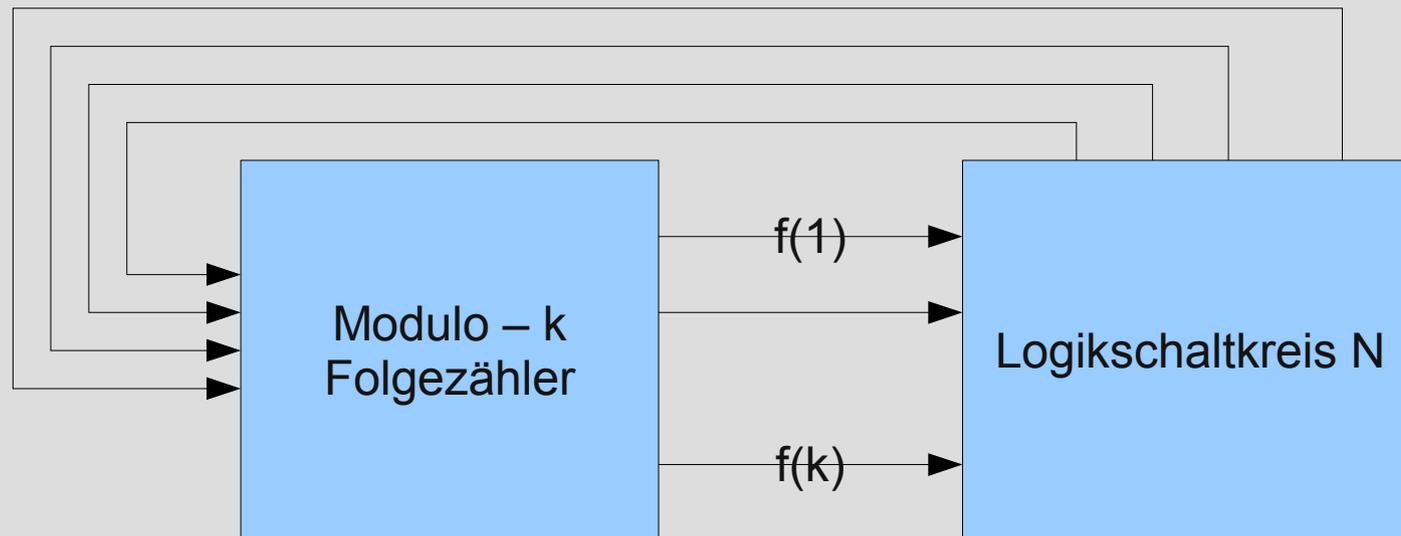- Methoden des Steuerwerkentwurfes:
 - verdrahtetes Steuerwerk
 - Zustandstabellenmethode
 - Folgezählermethode




Aufteilung des Grundtaktes in k Phasen $f(i)$ mit $i = 1, \dots, k$


Steuerwerk (5)

- Methoden des Steuerwerkentwurfes:
 - verdrahtes Steuerwerk
 - Zustandstabellenmethode
 - Folgezählermethode
 - Mikroprogrammsteuerwerk
 - mithilfe der dekodierten Informationen des Operationskodes wird eine Folge von Signalen zur Ausführung eines Befehls erzeugt.
 - fest verdrahtet
 - programmierbar
 - vertikal
 - horizontal


Steuerwerk (6)

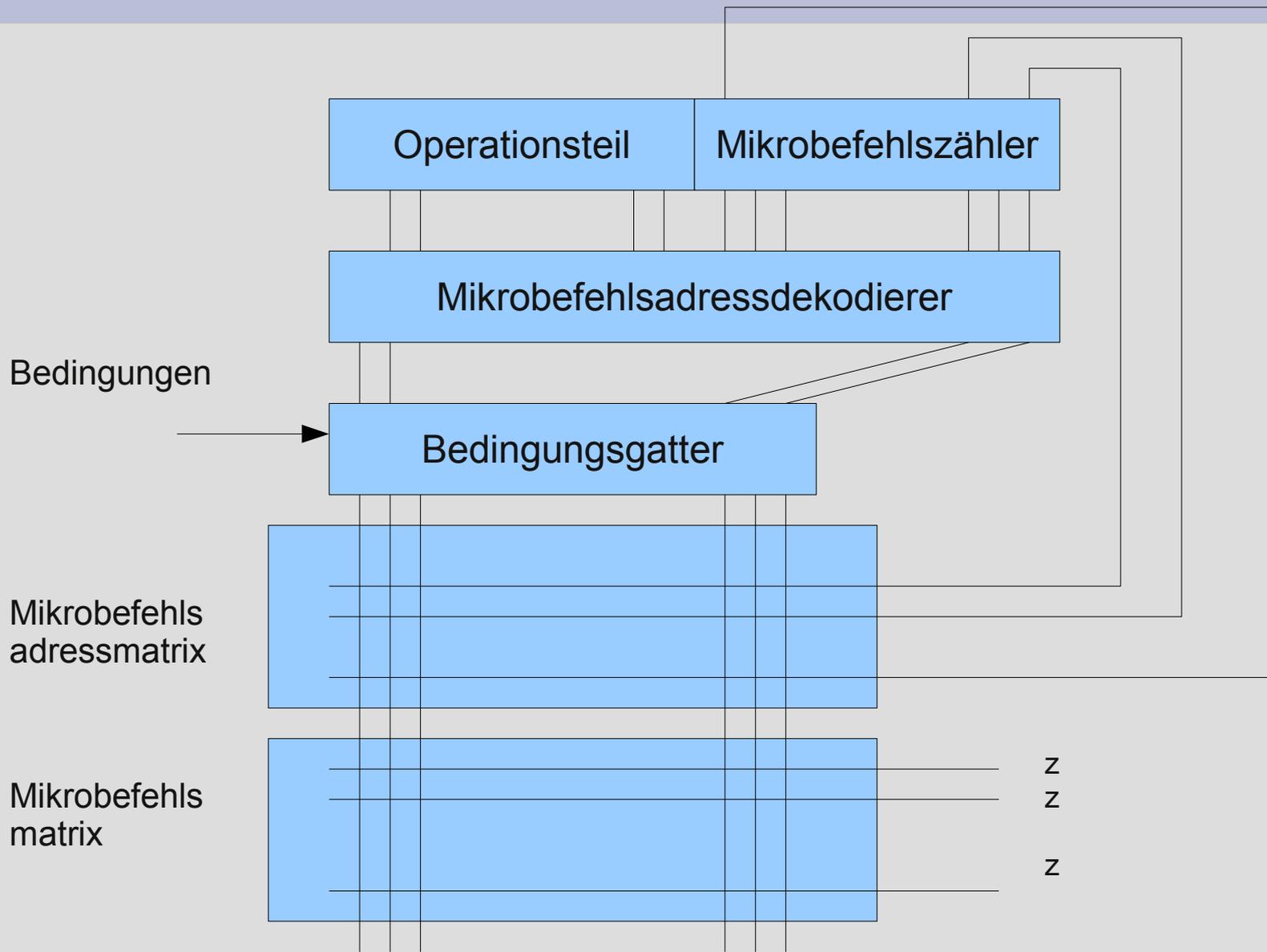

Steuerwerk (7) Steuersignale

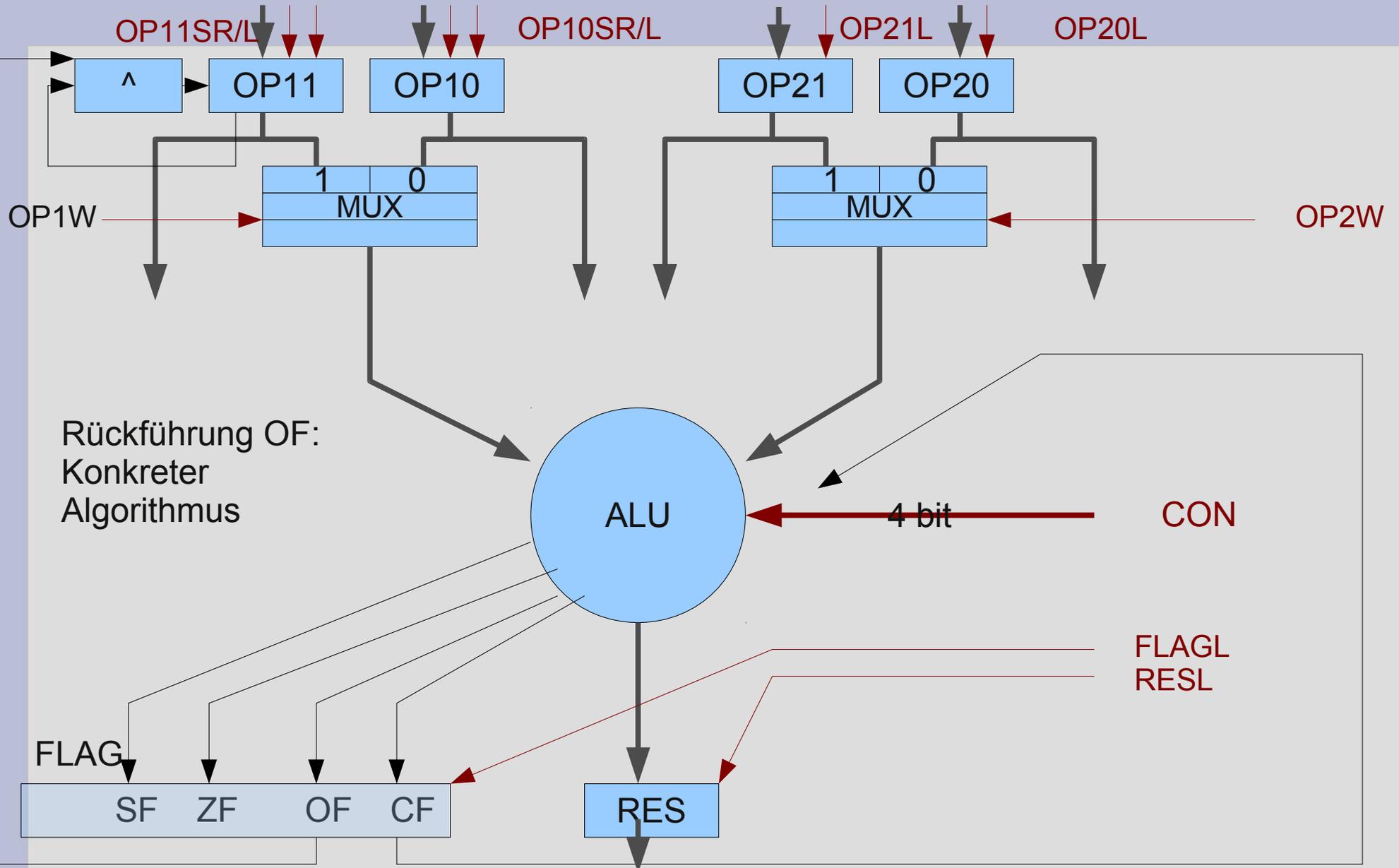

Steuerwerk (8)

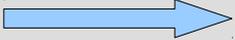- Mikroprogrammsteuerwerk für Beispielprozessor
 - Erzeugung der Signale für andere Komponenten
 - Gewährleitung der Sequenz
 - Beeinflussung der Abarbeitungsreihenfolge
 - $Adr := adr + 1$
 - $Adr := \text{sprungziel}$ {unbedingter Sprung}
 - $\text{If bed then } adr := \text{sprungziel}$ {bedingter Sprung}
 - Anhalten der Abarbeitung im letzten Mikrobefehl
 -  HALT-Bit

Steuerwerk (9)

